



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Logikai tervezés házi feladat

Videó feldolgozás: Sobel éldetektálás

Hantos Márton
(I6FRZS)

Fucskó Norbert
(A50PVY)

2022

Tartalomjegyzék

1. Házi feladat specifikációja.....	3
1.1. Házi feladat kiírás	3
1.2. Magasszintű leírása a feladatnak	3
1.3. Megvalósítás FPGA-n.....	3
2. Implementáció	5
2.1. Top level	5
2.2. Sobel Wrapper	5
2.3. Line buffer	6
2.3.1. Line delay	8
2.4. Edge detector	9
3. Dizájn tesztelése	12
Függelék.....	14

1. Házi feladat specifikációja

1.1. Házi feladat kiírás

Az egység 8 bites RGB értékeket tartalmazó videón végez éldetektálást Sobel algoritmus segítségével. A be- és kimenet a Logsys Kintex-7 kártya HDMI interfésze, ennek megvalósítása nem része a házi feladatnak, kész modulként rendelkezésre áll.

1.2. Magasszintű leírása a feladatnak

A feladat HDMI interfészen keresztül videót feldolgozni, azon éldetektálást elvégezni. Ennek elvégzéséhez egy PC HDMI portját csatlakoztattuk a Logsys Kintex-7 kártya HDMI bemenetére, kimenete pedig egy monitornak adta a feldolgozott jelet.

Az éldetektálás Sobel algoritmus segítségével valósult meg, melyben egy vízszintes és egy függőleges Sobel operátorral konvolváltuk a bemeneti videót. Mindkét esetben egy 3x3-as méretű kernelt csúsztatunk végig a képeken, és lépésenként előáll egy szám a konvolúció eredményeként. A konvolúció definíciója:

$$(k * I)(x, y) = \sum_{u=-n}^n \sum_{v=-n}^n k(u, v) * I(x - u, y - v)$$

Ahol $I(x, y)$ az y . képsor x . pixele, k pedig a kernel. A két kernel közül G_x a függőleges élek detektálására alkalmas szűrő, míg G_y a vízszintes élek detektálására használatos.

$$G_x = \begin{bmatrix} +1 & 0 & -1 \\ +2 & 0 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$
$$G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

1.3. Megvalósítás FPGA-n

Funkcionálisan 4 nagyobb részre osztható a probléma megoldása: egyrészt az FPGA-ban a HDMI kapcsolatot megvalósító bemeneti-, illetve kimeneti interfészek, az algoritmus megvalósításához pedig a sorok tárolásához szükséges sorbuffer, végül pedig az éldetektálást végző kernel.

A HDMI átalakító modulból a hagyományos videójelek érkeznek, ezek a színenként 8 bites pixel értékek, egy horizontális- és vertikális szinkron jel (hsync, vsync), illetve az aktuálisan érkező pixel láthatóságát mutató jel (de), a pixelek egymás után folyamként érkeznek. A Sobel algoritmus a képen egy 3x3 méretű kernelt húz végig, tehát egyszerre 9 pixelt kell biztosítani az algoritmust megvalósító modulnak.

			1	2	3			
			4	5	6			
			7	8	9			

1-1. Sorok tárolása

A fenti ábrán látható, hogy ahhoz, hogy 9 pixelt biztosítsunk az éldetektálást végző modulnak, szükséges eltárolni a képből 2 egész sort, illetve még 3 pixelt. Ezt a feladatot a sorbuffer látja el, tehát az a feladat, hogy egy olyan modult tervezzünk, ami egy sor késleltetéssel biztosítja a feldolgozandó pixel mellett a körülötte levő pixeleket is egyidejűleg.

Végül pedig magát az éldetektálást megvalósító modul szükséges, ez a modul a csatornánként beérkező pixeleken elvégzi az éldetektálást. A modul kimenetén 255 vagy 0 jelenik meg annak a függvényében, hogy van-e él, vagy sem, tehát az élek teljesen fehér pixelek lesznek, ahol nincsenek élek azok pedig feketék.


2. Implementáció

Az implementáció során a specifikációban említett 2 általunk megvalósított modulnak létrehoztunk egy burkoló modult, így az egész egy egységként példányosítható a top modulban.

A modulok egymás között a HDMI vevő által biztosított hagyományos videó jel formátumot használják a pixelek átadására, így a sorbuffer bemenetén is ilyen adatot vár. Az általunk megvalósított Sobel feldolgozó egységnek elég a feldolgozandó pixelhez tartozó szinkronizációs jeleket átadni, az öt körülölelő 8 további pixelnek csak a 8 bites értéke szükséges.

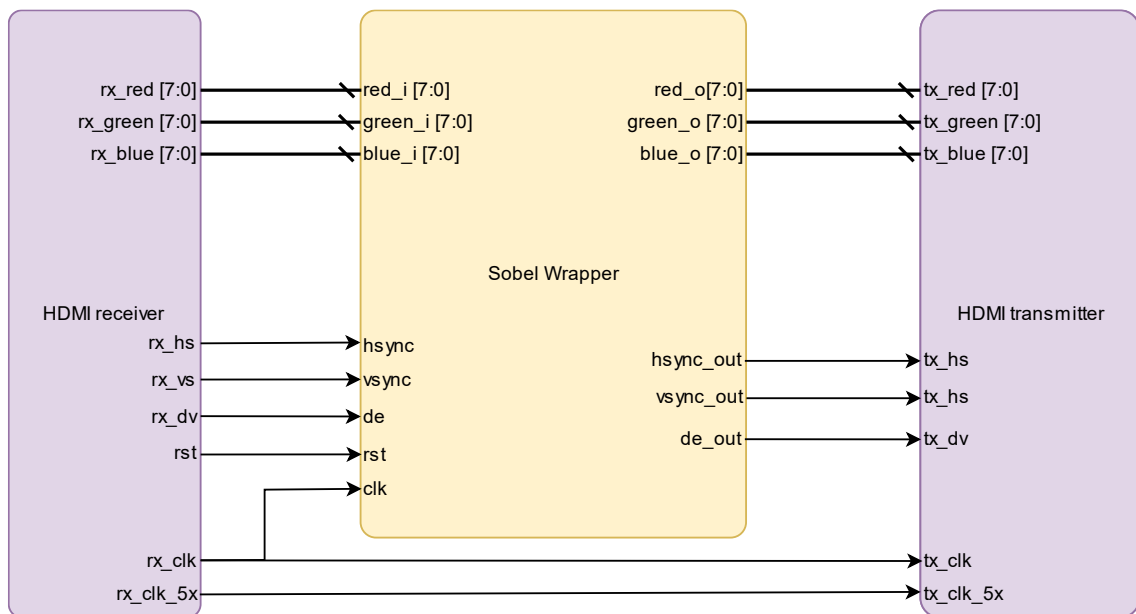2.1. Top level

A feladat megoldása során az elkészült modult Sobel Wrapper néven illesztettük be a HDMI receiver és HDMI transmitter modulok közé. A HDMI receiver és transmitter közvetlenül a kártyán található HDMI csatlakozók lábaira vannak kötve.




2-1. Top level blokkvázlata

2.2. Sobel Wrapper

A Sobel Wrapper modul feladata, hogy a bemeneti három színcsatornához példányosítsa háromszor a line buffer és az edge detector modulokat. Ezeken külön-külön végrehajtódnak a lentebb kifejtett műveletek, majd előáll mindhárom csatornára egy `edge_out` érték, ami azt jelzi, hogy az adott pixel környezetében lett-e él detektálva vagy sem.

A modul kimenetei a `hsync_out`, a `vsync_out`, és `de_out`, melyek a HDMI vezérlőjelek megfelelően elkészítve, illetve csatornánként 8 bit, tehát összesen 24 bit RGB pixelérték. Mivel az edge detector csatornánként 1 bitet ad ki, ezért a wrapper felelős azért, hogy a három érték VAGY kapcsolatát képezze, illetve a kimeneti `blue_o`, `green_o`, és `red_o`

mindegyik bitjére ezt az eredményt állítsa be. Ennek az az eredménye, hogy ha bármelyik csatornán él kerül detektálásra, akkor mind a három csatornára a kimeneti bitek értéke egyesével 1 lesz, tehát egy vastagabb vonalat fogunk érzékelni, ellenkező esetben pedig természetesen 0 lesz az összes kimeneti bit értéke. Ez csupán személyes preferencia, akár csatornánként adhatnánk különböző kimeneti jelet, viszont ez minimálisan változtatna a végső kép esztétikáján.

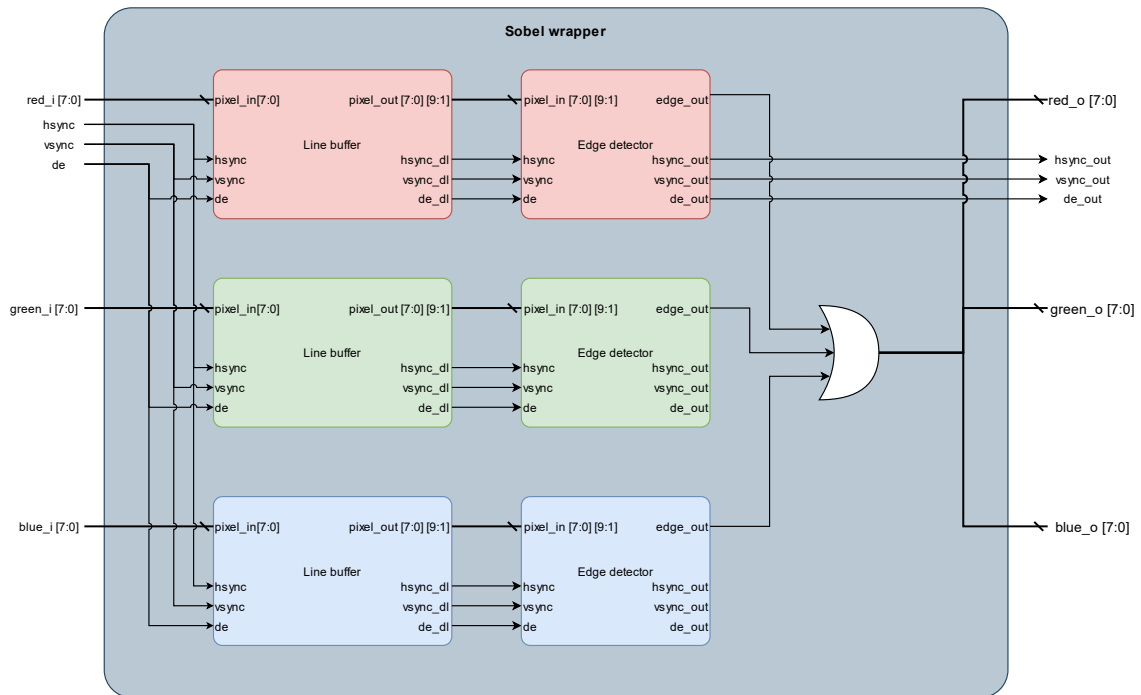


2-2. Sobel Wrapper modul blokkvázlata

A line buffer és az edge detector megvalósításában benne van a *hsync*, *vsync*, *de* késleltetése, de ez minden csatornára megegyező eltolás lesz, így bár létrehoztunk 3 széles *hsync_dl*, *vsync_dl*, *de_dl* regisztereket, de csupán az egyik (piros csatorna) jeleit vezettük a kimenetre.

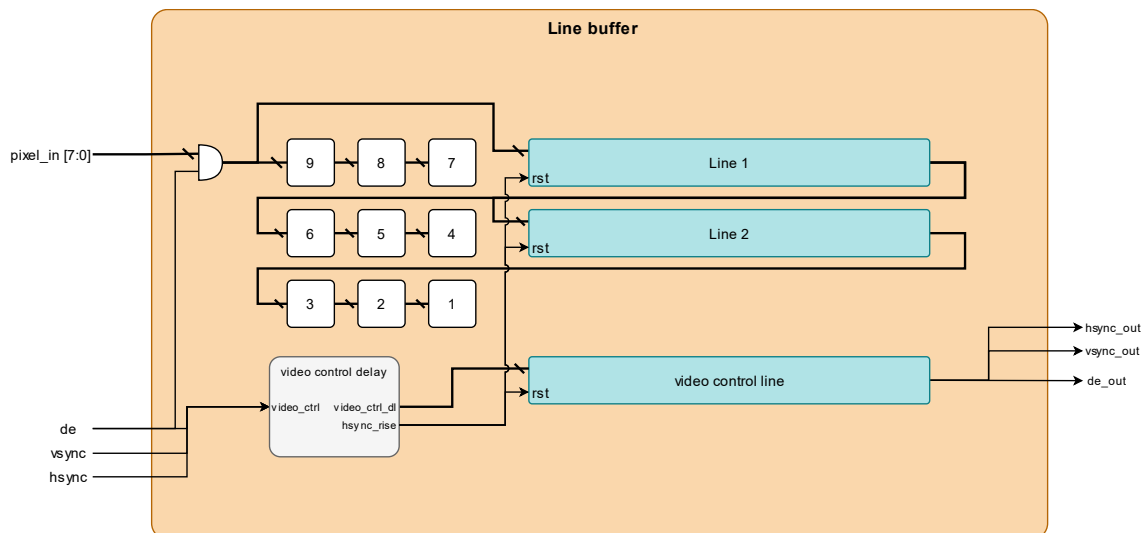2.3. Line buffer

A rendszerben a pixelsorok eltárolását, illetve egyszerre a 9 feldolgozandó pixel biztosítását a line buffer végzi. A rendszer blokkvázlata az alábbi ábrán látható:



2-3. Line buffer blokkvázlata

A modul bemenetére a hagyományos videó jeleket kapja. Ahhoz, hogy a modulban az érkező kép egymás alatti pixeleit tudja kiadni, késleltetni kell a beérkező jelet egy sorral, ezzel egyidejűleg pedig CLB flip-flopokba tárolja a modul a pixeleket. A késleltetési feladatot a line delay modul látja el.

A line buffer feladata továbbá, hogy a kép széleinél megvalósítsa a paddinget, erre azt a megoldást használtuk, hogy a bemeneti pixelt akkor kapja meg a line delay modul, ha az adott pixel a kép látható tartományában van, egyébként 0 érték kerül bele.

Mivel a videó felbontása a feldolgozás során ismeretlen, ezért a hsync jel felfutó élét használtuk a line delay modulok reseteléséhez, ez a belső megvalósítás miatt szükséges (cirkuláris buffer, részletesebben a modul leírásánál).

Ahhoz, hogy az aktuálisan feldolgozott pixellel (tehát ebben az esetben az 5-ös indexű pixellel) szinkronban érkezzenek a hozzá tartozó video control jelek, ezért azokat is el kell késleltetni, hogy a kép megfelelően jelenjen meg a monitoron.


A Line buffer modul példányosításánál megadható a maximális sorméret (beleszámolva a blanking pixeleket is). Mi az alkalmazásunk során ezt az értéket 2200-ra választottuk meg, hagyományos blanking paraméterekkel így a rendszer képes helyesen feldolgozni egy 1600x900-as képet. A paraméter értéke ebben a dizájnban a Sobel Wrapper példányosítása során adható meg.

A modul működése szimuláción

A modul működését szimulációval ellenőriztük. A bemeneti jeleket a szimuláció során generáltuk úgy, hogy két számlálót léptettünk. A szimulációban egy kép szélessége 30 pixel, a pixelek értékei az adott képen belül az aktuális pozíciójuk (tehát a $h_cntr + 30 * v_cntr$), ebből az első 22 pixel található a látható tartományban. A hsync jel a soron belül a 24. pixelnél 1 értékű, egyébként 0, ezzel szimulálva a hsync impulzusszerű működését.


Az első hullámformán azt ellenőrizzük, hogy a kimenő pixelek a 9 elemű pixel mátrixban egymáshoz képest pontosan jó időzítéssel vannak elkésleltetve, vagyis a 9 kimeneti pixel

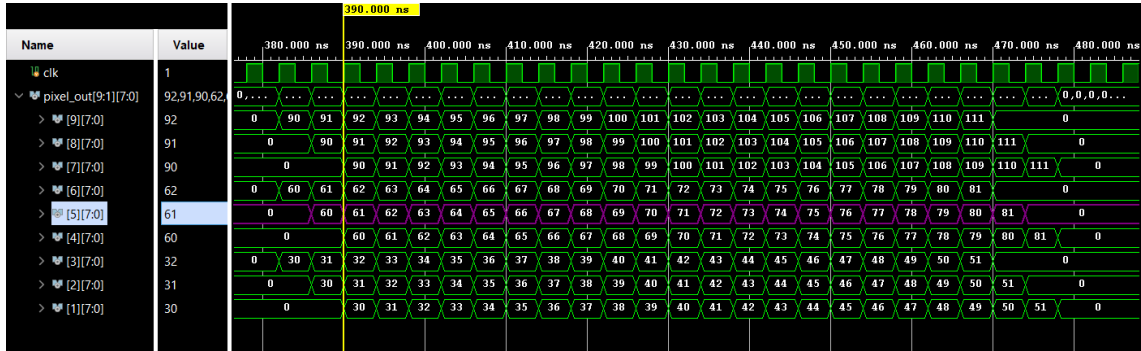valóban a specifikációban szemléltetett módon helyezkedik el egymáshoz képest. Ez azt jelenti a szimulációs beállításnak megfelelően, hogy az 1, 2, 3-as indexű pixelek egymást követő értékek, a 4, 5, 6 ezekkel képest 30-cal, a 7, 8, 9 pixelek pedig ezekhez képest 60-nal vannak elkésleltetve. A hullámformán más színnel jelöltük a középső (5-ös indexű) pixelt.



 2-4. Line buffer kimeneti pixelek szimulációja

Az ábráról leolvasható, hogy a pixelek egymáshoz képesti eltolása jól működik. A következő lépés a bemeneti generált adatok ismeretében a kimeneti videó vezérlő jelek késleltetésének az ellenőrzése. A következő ábra ezt szemlélteti:



2-5. Line buffer videó control jel szimulációja


Az ábráról leolvasható, hogy a *de* és *hsync* késleltetett kimeneti videó vezérlő jelek szinkronban vannak a bemeneti generált jellel, így ez szimulációs környezetben igazolja a modul működését.

2.3.1. Line delay

A line buffer modulban az adatok késleltetését egy line delay nevű modul segítségével valósítottuk meg. Egy line delay modul pontosan egy sorral késlelteti el az adatokat. Mivel a videójelekben nagyságrendileg több, mint ezer darab esetünkben 8 bites pixel értéket kell eltárolni, ezért az FPGA BRAM erőforrásait használtuk a késleltetés megvalósítására. Lényegében shift regiszter-szerű működést szeretnénk elérni, erre a cirkuláris buffer nyújtott megoldást.

A modulként felhasznált dual port memóriák címezésével valósítható meg a cirkuláris működés. A címezést két pointer adja, ezek az írási (*wr_ptr*) és olvasási (*rd_ptr*) pointererek. Cirkuláris buffer működése során a *rd_ptr* pont egy egész sornival a *wr_ptr* előtti érték.

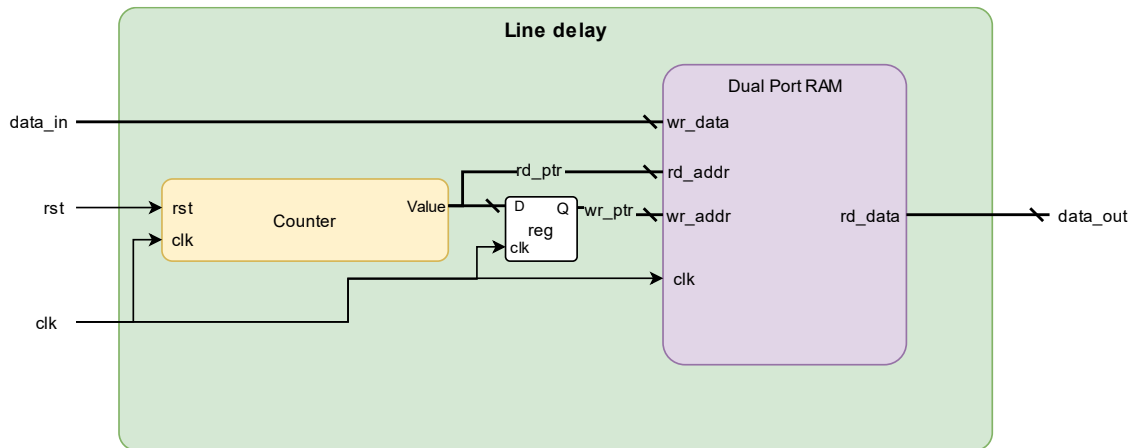Viszont a mi esetünkben, ha már fel van töltve a buffer, tulajdonképpen a *rd_ptr*-t követi közvetlen a *wr_ptr*, ezért így valósítottuk meg a késleltetés címzését.




2-6. Line delay modul blokkvázlata

A fenti ábrán látható a modul blokkvázlata, a *rd_ptr* értéke egy számláló kimenete, a *wr_ptr* értéke pedig az előbb említett logika alapján a *rd_ptr* értéke egy órajellel elkészítve.

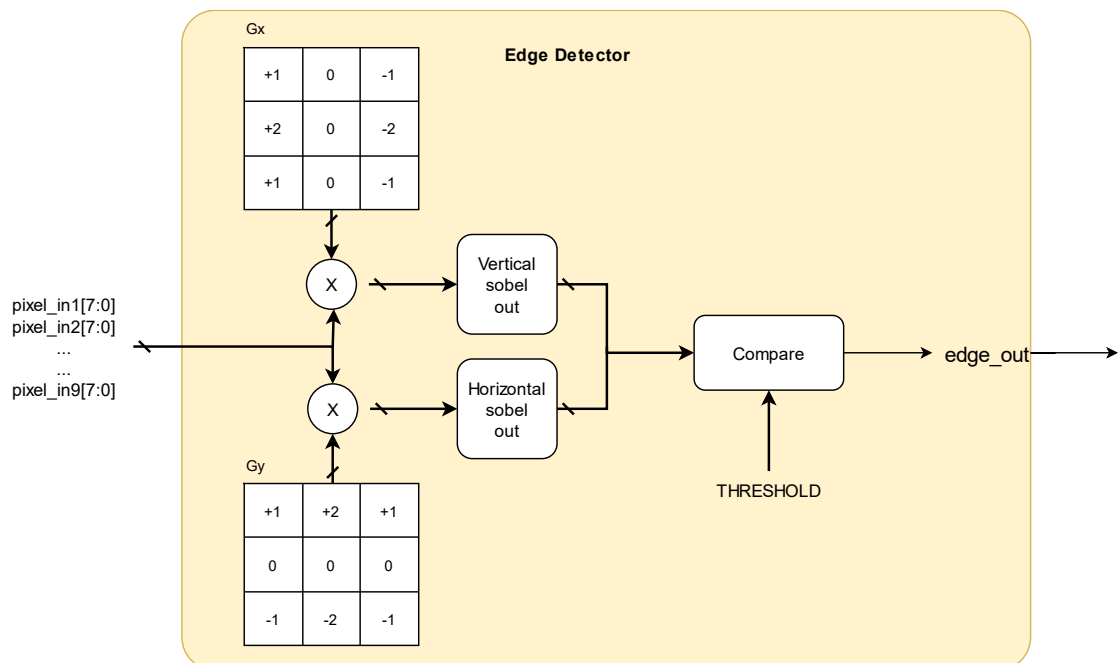2.4. Edge detector

Az Edge detector modul végzi el az éldetektálás műveletét, tehát összekonvolválja a 3x3-as kernelt a 9 bemeneti pixelértékekkel. Az alábbi ábrán látható a blokkvázlata az edge detector funkcionalitásának.



2-7. Edge detector működésének blokkvázlata.

A konvolválás eredményeképp két értéket kapunk, ami azt adja meg, hogy egy adott pixel környezetében van-e függőleges, illetve vízszintes él. Ebből egy értéket akarunk előállítani, melyet egy küszöbértékhez hasonlítva megkaphatjuk, hogy van-e él a pixel környezetében vagy sem. Ez többféle módon is lehetséges:

- Az első lehetőség a két érték négyzetösszegének a gyökét venni. Két szám négyzetét előállítani és összeadni őket nem túl hardverintenzív, hiszen MAC műveletekkel megoldható a probléma, viszont a gyökképzés feleslegesen növelné a hardverigényt, illetve a komplexitást.
- A második opció, hogy a két érték abszolút értékeinek a maximumát vesszük és ezt hasonlítjuk a küszöbértékhez. Ez logikailag ekvivalens azzal, ha mindkét értéket összehasonlítjuk a küszöbértékkel és a küszöbérték -1-szeresével.

A két lehetőség esztétikailag nagyon hasonló eredményt adna, ezért tekintettel a hardverigényekre az utóbbi megoldást választottuk az implementációban.

További észrevétel, hogy a Sobel szűrő során felhasznált szorzótényezők mindegyike vagy 0, vagy az abszolút értéke 2-nek valamelyik hatványa. Ez azt jelenti, hogy a szorzás során nincs szükségünk DSP blokkokra, mivel egyszerűen shifteléssel vagy az adott bit 0-ba állításával elvégezhető ez a művelet. A szintézis után a reportot megtekintve felfedezhető, hogy ez optimalizálásra is került, mivel egy DSP blokkot sem használ az FPGA.

Megemlíthető még, hogy a *vertical_sobel_out* és a *horizontal_sobel_out* miért lettek 11 bit szélesek. Ezt azért választottuk meg így, mert a legnagyobb elképzelhető abszolútértékük $4 \cdot 255 = 1020$. Ez abból következik, hogy egy sor/oszlop együtthatói +1, +2, +1 vagy ennek -1-szeresei, amit összegezve és megszorozva a legnagyobb lehetséges pixel értékkel 1020-at kapunk. Ha csak szimplán pozitív értékekkel számolnánk, akkor erre 10 bit elég lenne, viszont mivel ez egy signed regiszter, ezért 11 bit nagyságúnak kell lennie.


A modul belsejében kezeljük a *hsync*, *vsync*, *de* jelek késleltetését is, melyet egy 2 bit szélességű shift regiszterrel valósítottunk meg, mivel a kimenet előállítása is 2 órajel késleltetéssel történik meg a pixelek mintavételezéséhez képest.

A modul működése szimuláción

A modul tesztelése során megvizsgáltuk a pixel értékek és a *horizontal_sobel_out* és *vertical_sobel_out* helyes működését. A kombinációk az alábbi ábrán láthatóak. A következő esetek kerültek tesztelésre:

1. Minden pixel 0, ekkor mindkét kimenet helyesen 0.
2. Horizontális él, ahol a kép egyik és másik oldala között maximális az eltérés (0-255), ekkor a *horizontal_sobel_out* helyesen -1020.
3. A kép közepén függőlegesen 0-tól eltérő azonos értékek, a többi pozícióban pedig 0. Ekkor nem lesz él detektálva, és mindkét Sobel művelet kimenete 0.
4. Vertikális él, ahol a kép egyik és másik oldala között maximális az eltérés. Ebben az esetben is -1020 lesz a megfelelő *sobel_out* kimenet értéke.
5. Horizontális és vertikális él is található a képen, ekkor látható, hogy mindkét *sobel_out* kimeneti érték 0-tól eltérő.

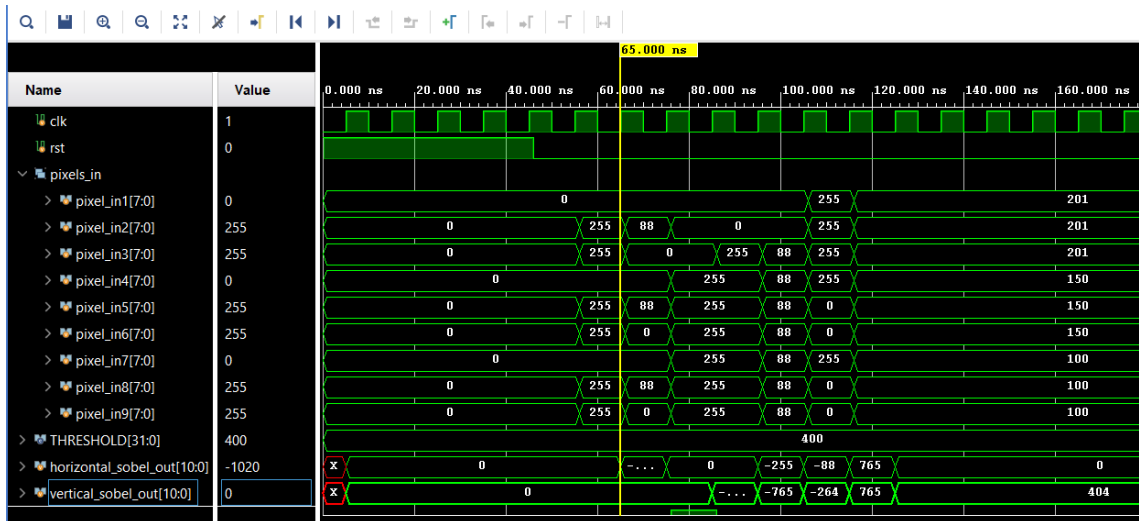6. Előző eset, de kisebb eltérésekkel, ekkor látható, hogy az *edge_out* nem vált 1-be.
7. Diagonális él, ebben az esetben is sikeres az éldetektálás.
8. Teszt eset, ahol minimálisan nagyobb az egyik *sobel_out*, mint a küszöbérték (itt a *THRESHOLD* 400).



2-8. Edge detector modul szimulációja, a -... értékek helyén -1020 szerepel.

Az alábbi ábrán pedig látható, hogy a *hsync*, *vsync*, *de* jelek is megfelelően lettek késleltetve, hiszen a modul bemenete és kimenete között 2 órajel késleltetés van, ez teljesül ezekre a jelekre is. Továbbá megfigyelhető, hogy az *edge_out* jel is helyesen vált a 2 *sobel_out* jel és a *THRESHOLD* függvényében.



2-9. Edge detector szimulációja, feltüntetve a *hsync*, *vsync*, *de* jeleket.

3. Dizájn tesztelése

A Vivado 2021.2-es szoftverrel a projektből generáltunk egy bitstreamet, azt pedig a tan-széki Logsys Kintex-7 kártyára töltöttük fel.

A szintézis után megvizsgáltuk a Report fájlt is, mely tartalmazza, hogy milyen erőforrá-sokat használtunk fel. Itt látható, hogy az erőforrásigény viszonylag alacsony, még a há-rom csatorna párhuzamos feldolgozása ellenére is, illetve az előzetes várakozásnak meg-felelően a felhasznált DSP blokkok száma 0. Ezek az alábbi képeken láthatóak:

1. Slice Logic

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	671	0	0	41000	1.64
LUT as Logic	647	0	0	41000	1.58
LUT as Memory	24	0	0	13400	0.18
LUT as Distributed RAM	24	0			
LUT as Shift Register	0	0			
Slice Registers	792	0	0	82000	0.97
Register as Flip Flop	792	0	0	82000	0.97
Register as Latch	0	0	0	82000	0.00
F7 Muxes	8	0	0	20500	0.04
F8 Muxes	0	0	0	10250	0.00


2. Memory

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Block RAM Tile	7.5	0	0	135	5.56
RAMB36/FIFO*	6	0	0	135	4.44
RAMB36E1 only	6				
RAMB18	3	0	0	270	1.11
RAMB18E1 only	3				

3. DSP

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
DSPs	0	0	0	240	0.00

A dizájn működés közben:

 

A kimeneti képen látható, hogy az éleket jól detektálja a rendszer. A 0 padding miatt a kép körül egy fehér keret fedezhető föl.

Függelék

hdmi_top:

```
`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 04/03/2019 04:56:58 PM
// Design Name:
// Module Name: hdmi_top
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////

module hdmi_top(
    input wire      clk100M,
    input wire      rstbt,
    output wire [7:0] led_r,
    input wire [7:0] sw,
    inout wire [3:0] bt,

    input wire      hdmi_rx_d0_p,
    input wire      hdmi_rx_d0_n,
    input wire      hdmi_rx_d1_p,
    input wire      hdmi_rx_d1_n,
    input wire      hdmi_rx_d2_p,
    input wire      hdmi_rx_d2_n,
    input wire      hdmi_rx_clk_p,
    input wire      hdmi_rx_clk_n,
    input wire      hdmi_rx_cec,
    output wire      hdmi_rx_hpd,
    input wire      hdmi_rx_scl,
    inout wire      hdmi_rx_sda,

    output wire      hdmi_tx_d0_p,
    output wire      hdmi_tx_d0_n,
    output wire      hdmi_tx_d1_p,
    output wire      hdmi_tx_d1_n,
    output wire      hdmi_tx_d2_p,
```

```

output wire      hdmi_tx_d2_n,
output wire      hdmi_tx_clk_p,
output wire      hdmi_tx_clk_n,
input  wire      hdmi_tx_cec,
input  wire      hdmi_tx_hpdn,
input  wire      hdmi_tx_scl,
input  wire      hdmi_tx_sda
);

```

```

//*****
**
// * Generating the 200 MHz reference clock for the IDELAYCTRL.
*
//*****
**
wire clk200M;
wire pll_clkfb;
wire pll_locked;

```

```

PLLE2_BASE #(
    .BANDWIDTH("OPTIMIZED"),           // OPTIMIZED, HIGH, LOW
    .CLKFBOUT_MULT(10),                 // Multiply value for all CLKOUT, (2-64)
    .CLKFBOUT_PHASE(0.0),               // Phase offset in degrees of CLKFB, (-
360.000-360.000).
    .CLKIN1_PERIOD(1000.0 / 100.0),     // Input clock period in ns to ps reso-
lution (i.e. 33.333 is 30 MHz).
    .CLKOUT0_DIVIDE(5),                 // CLKOUT0_DIVIDE - CLKOUT5_DIVIDE: Divide
amount for each CLKOUT (1-128)
    .CLKOUT1_DIVIDE(1),
    .CLKOUT2_DIVIDE(1),
    .CLKOUT3_DIVIDE(1),
    .CLKOUT4_DIVIDE(1),
    .CLKOUT5_DIVIDE(1),
    .CLKOUT0_DUTY_CYCLE(0.5),           // CLKOUT0_DUTY_CYCLE -
CLKOUT5_DUTY_CYCLE: Duty cycle for each CLKOUT (0.001-0.999).
    .CLKOUT1_DUTY_CYCLE(0.5),
    .CLKOUT2_DUTY_CYCLE(0.5),
    .CLKOUT3_DUTY_CYCLE(0.5),
    .CLKOUT4_DUTY_CYCLE(0.5),
    .CLKOUT5_DUTY_CYCLE(0.5),
    .CLKOUT0_PHASE(0.0),                // CLKOUT0_PHASE - CLKOUT5_PHASE: Phase
offset for each CLKOUT (-360.000-360.000).
    .CLKOUT1_PHASE(0.0),
    .CLKOUT2_PHASE(0.0),
    .CLKOUT3_PHASE(0.0),
    .CLKOUT4_PHASE(0.0),
    .CLKOUT5_PHASE(0.0),
    .DIVCLK_DIVIDE(1),                  // Master division value, (1-56)
    .REF_JITTER1(0.0),                  // Reference input jitter in UI, (0.000-
0.999).
    .STARTUP_WAIT("FALSE")              // Delay DONE until PLL Locks,
("TRUE"/"FALSE")
) clk_generator1 (
    .CLKOUT0(clk200M),                  // 1-bit output: CLKOUT0

```

```

        .CLKOUT1(), // 1-bit output: CLKOUT1
        .CLKOUT2(), // 1-bit output: CLKOUT2
        .CLKOUT3(), // 1-bit output: CLKOUT3
        .CLKOUT4(), // 1-bit output: CLKOUT4
        .CLKOUT5(), // 1-bit output: CLKOUT5
        .CLKFBOUT(pll_clkfb), // 1-bit output: Feedback clock
        .LOCKED(pll_locked), // 1-bit output: LOCK
        .CLKIN1(clk100M), // 1-bit input: Input clock
        .PWRDWN(1'b0), // 1-bit input: Power-down
        .RST(rstbt), // 1-bit input: Reset
        .CLKFBIN(pll_clkfb) // 1-bit input: Feedback clock
    );

```

```

wire rst;
assign rst = ~pll_locked;

```

```

wire clk_200M;
BUFG BUFG_200M (
    .O(clk_200M),
    .I(clk200M)
);

```

```

wire rx_clk, rx_clk_5x;
wire [7:0] rx_red, rx_green, rx_blue;
wire rx_dv, rx_hs, rx_vs;
wire [5:0] rx_status;
hdmi_rx hdmi_rx_0(
    .clk_200M(clk_200M),
    .rst(rst),
    .hdmi_rx_cec(hdmi_rx_cec),
    .hdmi_rx_hpd(hdmi_rx_hpd),
    .hdmi_rx_scl(hdmi_rx_scl),
    .hdmi_rx_sda(hdmi_rx_sda),
    .hdmi_rx_clk_p(hdmi_rx_clk_p),
    .hdmi_rx_clk_n(hdmi_rx_clk_n),
    .hdmi_rx_d0_p(hdmi_rx_d0_p),
    .hdmi_rx_d0_n(hdmi_rx_d0_n),
    .hdmi_rx_d1_p(hdmi_rx_d1_p),
    .hdmi_rx_d1_n(hdmi_rx_d1_n),
    .hdmi_rx_d2_p(hdmi_rx_d2_p),
    .hdmi_rx_d2_n(hdmi_rx_d2_n),
    .rx_clk(rx_clk),
    .rx_clk_5x(rx_clk_5x),
    .rx_red(rx_red),
    .rx_green(rx_green),
    .rx_blue(rx_blue),
    .rx_dv(rx_dv),
    .rx_hs(rx_hs),
    .rx_vs(rx_vs),
    .rx_status(rx_status)
);

```



```

// Loopback
// Replace with image processing block
wire [7:0] tx_red, tx_green, tx_blue;
wire tx_dv, tx_hs, tx_vs;
// Instantiate wrapper
sobel_wrapper#(
    .MAX_LINE_WIDTH(2200)
)sobel_wrapper_u(
    .clk(rx_clk),
    .rst(rst),
    .red_i(rx_red),
    .green_i(rx_green),
    .blue_i(rx_blue),
    .de(rx_dv),
    .hsync(rx_hs),
    .vsync(rx_vs),
    .red_o(tx_red),
    .green_o(tx_green),
    .blue_o(tx_blue),
    .de_out(tx_dv),
    .hsync_out(tx_hs),
    .vsync_out(tx_vs)
);

```

```

hdmi_tx hdmi_tx_0(
    .tx_clk(rx_clk),
    .tx_clk_5x(rx_clk_5x),
    .rst(rst),
    .tx_red(tx_red),
    .tx_green(tx_green),
    .tx_blue(tx_blue),
    .tx_dv(tx_dv),
    .tx_hs(tx_hs),
    .tx_vs(tx_vs),
    .hdmi_tx_clk_p(hdmi_tx_clk_p),
    .hdmi_tx_clk_n(hdmi_tx_clk_n),
    .hdmi_tx_d0_p(hdmi_tx_d0_p),
    .hdmi_tx_d0_n(hdmi_tx_d0_n),
    .hdmi_tx_d1_p(hdmi_tx_d1_p),
    .hdmi_tx_d1_n(hdmi_tx_d1_n),
    .hdmi_tx_d2_p(hdmi_tx_d2_p),
    .hdmi_tx_d2_n(hdmi_tx_d2_n)
);

```

```

assign led_r = {pll_locked, 1'b0, rx_status};

```

```

endmodule

```

sobel_wrapper.v:

```

// this is a wrapper for sobel edge detection
// it uses dp_ram, edge_detector, line_buffer, and line_delay modules
// the wrapper receives 24 bit color image and produces 24 bit edge
image
// inside the wrapper the modules are created 3 times, for r, g, b
channels
module sobel_wrapper#(
    MAX_LINE_WIDTH = 2100
) (
    input          clk,
    input          rst,

    input [7:0]    red_i,
    input [7:0]    green_i,
    input [7:0]    blue_i,
    input          hsync,
    input          vsync,
    input          de,

    output [7:0]   red_o,
    output [7:0]   green_o,
    output [7:0]   blue_o,
    output         hsync_out,
    output         vsync_out,
    output         de_out
);

wire [2:0] hsync_dl, vsync_dl, de_dl;
wire [7:0] pixel_out_r [9:1];
wire [7:0] pixel_out_g [9:1];
wire [7:0] pixel_out_b [9:1];

line_buffer#(
    .WIDTH(MAX_LINE_WIDTH)
) line_buffer_r(
    .clk      ( clk ),
    .rst      ( rst ),
    .pixel_in ( red_i ),
    .hsync    ( hsync ),
    .vsync    ( vsync ),
    .de       ( de ),
    .pixel_out1 ( pixel_out_r[1] ),
    .pixel_out2 ( pixel_out_r[2] ),
    .pixel_out3 ( pixel_out_r[3] ),
    .pixel_out4 ( pixel_out_r[4] ),
    .pixel_out5 ( pixel_out_r[5] ),
    .pixel_out6 ( pixel_out_r[6] ),
    .pixel_out7 ( pixel_out_r[7] ),
    .pixel_out8 ( pixel_out_r[8] ),

```

```

        .pixel_out9 ( pixel_out_r[9] ),
        .hsync_dl   ( hsync_dl[0] ),
        .vsync_dl   ( vsync_dl[0] ),
        .de_dl      ( de_dl[0] )
);

line_buffer#(
    .WIDTH(MAX_LINE_WIDTH)
) line_buffer_g(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .pixel_in(green_i),
    .hsync(hsync),
    .vsync(vsync),
    .de(de),

    .pixel_out1(pixel_out_g[1]),
    .pixel_out2(pixel_out_g[2]),
    .pixel_out3(pixel_out_g[3]),
    .pixel_out4(pixel_out_g[4]),
    .pixel_out5(pixel_out_g[5]),
    .pixel_out6(pixel_out_g[6]),
    .pixel_out7(pixel_out_g[7]),
    .pixel_out8(pixel_out_g[8]),
    .pixel_out9(pixel_out_g[9]),

    .hsync_dl(hsync_dl[1]),
    .vsync_dl(vsync_dl[1]),
    .de_dl(de_dl[1])
);

line_buffer#(
    .WIDTH(MAX_LINE_WIDTH)
) line_buffer_b(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .pixel_in(blue_i),
    .hsync(hsync),
    .vsync(vsync),
    .de(de),

    .pixel_out1(pixel_out_b[1]),
    .pixel_out2(pixel_out_b[2]),
    .pixel_out3(pixel_out_b[3]),
    .pixel_out4(pixel_out_b[4]),

```

```

        .pixel_out5(pixel_out_b[5]),
        .pixel_out6(pixel_out_b[6]),
        .pixel_out7(pixel_out_b[7]),
        .pixel_out8(pixel_out_b[8]),
        .pixel_out9(pixel_out_b[9]),

        .hsync_d1(hsync_d1[2]),
        .vsync_d1(vsync_d1[2]),
        .de_d1(de_d1[2])
    );

    wire edge_out_r, edge_out_g, edge_out_b;

    edge_detector#(
        .THRESHOLD(100)
    )edge_detector_r(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .pixel_in1(pixel_out_r[1]),
        .pixel_in2(pixel_out_r[2]),
        .pixel_in3(pixel_out_r[3]),
        .pixel_in4(pixel_out_r[4]),
        .pixel_in5(pixel_out_r[5]),
        .pixel_in6(pixel_out_r[6]),
        .pixel_in7(pixel_out_r[7]),
        .pixel_in8(pixel_out_r[8]),
        .pixel_in9(pixel_out_r[9]),
        .hsync(hsync_d1[0]),
        .vsync(vsync_d1[0]),
        .de(de_d1[0]),

        .hsync_out(hsync_out),
        .vsync_out(vsync_out),
        .de_out(de_out),
        .edge_out(edge_out_r)
    );

    edge_detector#(
        .THRESHOLD(100)
    )edge_detector_g(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .pixel_in1(pixel_out_g[1]),
        .pixel_in2(pixel_out_g[2]),
        .pixel_in3(pixel_out_g[3]),
        .pixel_in4(pixel_out_g[4]),
        .pixel_in5(pixel_out_g[5]),
        .pixel_in6(pixel_out_g[6]),

```

```

        .pixel_in7(pixel_out_g[7]),
        .pixel_in8(pixel_out_g[8]),
        .pixel_in9(pixel_out_g[9]),
        .hsync(hsync_dl[1]),
        .vsync(vsync_dl[1]),
        .de(de_dl[1]),

        .hsync_out(),
        .vsync_out(),
        .de_out(),
        .edge_out(edge_out_g)
    );

    edge_detector#(
        .THRESHOLD(100)
    ) edge_detector_b(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .pixel_in1(pixel_out_b[1]),
        .pixel_in2(pixel_out_b[2]),
        .pixel_in3(pixel_out_b[3]),
        .pixel_in4(pixel_out_b[4]),
        .pixel_in5(pixel_out_b[5]),
        .pixel_in6(pixel_out_b[6]),
        .pixel_in7(pixel_out_b[7]),
        .pixel_in8(pixel_out_b[8]),
        .pixel_in9(pixel_out_b[9]),
        .hsync(hsync_dl[2]),
        .vsync(vsync_dl[2]),
        .de(de_dl[2]),

        .hsync_out(),
        .vsync_out(),
        .de_out(),
        .edge_out(edge_out_b)
    );

    assign {blue_o, green_o, red_o} = {24{edge_out_b | edge_out_g |
    edge_out_r}};

    endmodule

```

line_buffer.v:

```

module line_buffer#(
    WIDTH = 2100
) (
    input        clk,
    input        rst,

```

```

    input  [7:0] pixel_in,
    input          hsync,
    input          vsync,
    input          de,

    output         hsync_dl,
    output         vsync_dl,
    output         de_dl,

    output [7:0] pixel_out1,
    output [7:0] pixel_out2,
    output [7:0] pixel_out3,
    output [7:0] pixel_out4,
    output [7:0] pixel_out5,
    output [7:0] pixel_out6,
    output [7:0] pixel_out7,
    output [7:0] pixel_out8,
    output [7:0] pixel_out9
);

// Delay video control signals to detect hsync rising edge
reg [1:0] hsync_dl1;
reg [1:0] vsync_dl1;
reg [1:0] de_dl1;

always @ (posedge clk) begin
    hsync_dl1 <= {hsync_dl1[1:0], hsync};
    vsync_dl1 <= {vsync_dl1[1:0], vsync};
    de_dl1    <= {de_dl1[1:0], de};
end

// Hsync rising edge is the reset signal for the line delay modules
wire hsync_rise;
assign hsync_rise = (~hsync_dl1[0] && hsync);

// Output pixel matrix
(* ram_style = "registers" *) reg [7:0] pixel_matrix [9:1];

wire [7:0] line1;
wire [7:0] line2;

integer i;
always @ (posedge clk) begin
    if (rst) begin
        for (i = 1; i < 9; i = i + 1)
            pixel_matrix[i] <= 0;
        end
    else begin
        pixel_matrix[9] <= de ? pixel_in : 8'h00;
    end
end

```

```

        pixel_matrix[8] <= pixel_matrix[9];
        pixel_matrix[7] <= pixel_matrix[8];

        pixel_matrix[6] <= line1;
        pixel_matrix[5] <= pixel_matrix[6];
        pixel_matrix[4] <= pixel_matrix[5];

        pixel_matrix[3] <= line2;
        pixel_matrix[2] <= pixel_matrix[3];
        pixel_matrix[1] <= pixel_matrix[2];
    end
end

wire [7:0] line1_in;
assign line1_in = de ? pixel_in : 8'h00;

line_delay#(
    .LINE_WIDTH (WIDTH),
    .DATA_WIDTH (8)
)linedl_1(
    .clk          ( clk          ),
    .rst          ( hsync_rise ),
    .data_in      ( line1_in    ),
    .data_valid   ( 1'b1        ),
    .data_out     ( line1       )
);

line_delay#(
    .LINE_WIDTH (WIDTH),
    .DATA_WIDTH (8)
)linedl_2(
    .clk          ( clk          ),
    .rst          ( hsync_rise ),
    .data_in      ( line1       ),
    .data_valid   ( 1'b1        ),
    .data_out     ( line2       )
);

// Delay video control signals to align with output pixel
wire [2:0] video_control;
wire [2:0] video_control_dl;

assign video_control = {de_dl1[1], vsync_dl1[1], hsync_dl1[1]};

line_delay#(
    .LINE_WIDTH (WIDTH + 3),
    .DATA_WIDTH (3)
)videoctrl_dl(
    .clk          ( clk          ),

```

```

        .rst                ( hsync_rise          ),
        .data_in            ( video_control       ),
        .data_valid        ( 1'b1                ),
        .data_out           ( video_control_d1    )
    );

    // Output assignment
    assign pixel_out1 = pixel_matrix[1];
    assign pixel_out2 = pixel_matrix[2];
    assign pixel_out3 = pixel_matrix[3];
    assign pixel_out4 = pixel_matrix[4];
    assign pixel_out5 = pixel_matrix[5];
    assign pixel_out6 = pixel_matrix[6];
    assign pixel_out7 = pixel_matrix[7];
    assign pixel_out8 = pixel_matrix[8];
    assign pixel_out9 = pixel_matrix[9];

    assign hsync_d1 = video_control_d1[0];
    assign vsync_d1 = video_control_d1[1];
    assign de_d1    = video_control_d1[2];

endmodule

```

line_delay.v:

```

module line_delay #(
    LINE_WIDTH = 1920,
    DATA_WIDTH = 8
) (
    input                clk,
    input                rst,

    input  [DATA_WIDTH - 1:0] data_in,
    input                data_valid,

    output [DATA_WIDTH - 1:0] data_out
);

    reg [$clog2(LINE_WIDTH) - 1:0] wr_ptr;
    reg [$clog2(LINE_WIDTH) - 1:0] rd_ptr;

    // write address construction
    always @(posedge clk) begin
        if (data_valid)
            wr_ptr <= rd_ptr;
    end

    // read address construction
    always @(posedge clk) begin
        if (rst)

```



```

        rd_ptr <= 0;
    else if (data_valid)
        // if (rd_ptr == LINE_WIDTH - 1)
        //     rd_ptr <= 0;
        // else
        rd_ptr <= rd_ptr + 1'b1;
end

dp_ram #(
    .ADDR_WIDTH($clog2(LINE_WIDTH)),
    .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH)
) u_dp_ram(
    .clk      ( clk      ),
    .we       ( data_valid ),
    .wr_addr  ( wr_ptr   ),
    .wr_data  ( data_in   ),
    .rd_addr  ( rd_ptr   ),
    .rd_data  ( data_out  )
);

endmodule

```

dp_ram.v:

```

module dp_ram#(
    ADDR_WIDTH = 10,
    DATA_WIDTH = 32
) (
    input                clk,

    input                we,
    input [ADDR_WIDTH - 1 : 0] wr_addr,
    input [DATA_WIDTH - 1 : 0] wr_data,
    input [ADDR_WIDTH - 1 : 0] rd_addr,
    output reg [DATA_WIDTH - 1 : 0] rd_data
);

(* ram_style = "block" *) reg [DATA_WIDTH - 1 : 0] ram [2**ADDR_WIDTH - 1 : 0];
integer i;

initial begin
    for (i = 0; i < 2**ADDR_WIDTH; i = i + 1)
        ram[i] <= 0;
end

always @ (posedge clk) begin
    if (we)
        ram[wr_addr] <= wr_data;
    rd_data <= ram[rd_addr];
end

```

```
end  
  
endmodule
```

edge_detector.v:

```
// edge_detector receives 9 input pixels from line_buffer and returns  
// if there is an edge or not  
module edge_detector#(  
    THRESHOLD = 100 // subject to change  
) (  
    input clk,  
    input rst,  
    input [7:0] pixel_in1,  
    input [7:0] pixel_in2,  
    input [7:0] pixel_in3,  
    input [7:0] pixel_in4,  
    input [7:0] pixel_in5,  
    input [7:0] pixel_in6,  
    input [7:0] pixel_in7,  
    input [7:0] pixel_in8,  
    input [7:0] pixel_in9,  
    input hsync,  
    input vsync,  
    input de,  
    output hsync_out,  
    output vsync_out,  
    output de_out,  
    output reg edge_out  
  
// vertical and horizontal sobel filter  
reg signed [10:0] vertical_sobel_out, horizontal_sobel_out;  
always @(posedge clk) begin  
    if (rst) begin  
        vertical_sobel_out <= 0;  
        horizontal_sobel_out <= 0;  
    end else begin  
        vertical_sobel_out <= pixel_in1 + 2*pixel_in2 + pixel_in3 -  
pixel_in7 - 2*pixel_in8 - pixel_in9;  
        horizontal_sobel_out <= pixel_in1 + 2*pixel_in4 + pixel_in7 -  
pixel_in3 - 2*pixel_in6 - pixel_in9;  
    end  
end  
  
// if the absolute value of the vertical and horizontal sobel filter  
// is greater than the threshold, then there is an edge  
always @(posedge clk) begin
```

```

        edge_out <= (vertical_sobel_out > THRESHOLD) || (horizontal_sobel_out > THRESHOLD) || (vertical_sobel_out < -1 * THRESHOLD) || (horizontal_sobel_out < -1 * THRESHOLD);
    end

    reg [1:0] hsync_dl = 0;
    reg [1:0] vsync_dl = 0;
    reg [1:0] de_dl = 0;

    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            hsync_dl <= 0;
            vsync_dl <= 0;
            de_dl <= 0;
        end else begin
            hsync_dl[1:0] <= {hsync_dl[0], hsync};
            vsync_dl[1:0] <= {vsync_dl[0], vsync};
            de_dl[1:0] <= {de_dl[0], de};
        end
    end

    assign hsync_out = hsync_dl[1];
    assign vsync_out = vsync_dl[1];
    assign de_out = de_dl[1];

endmodule

```